

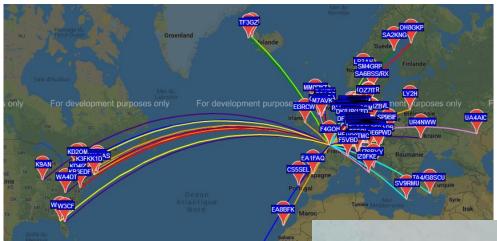
WSPR whisper: Weak Signal Propagation Reporter



Amplificateur et filtre HF

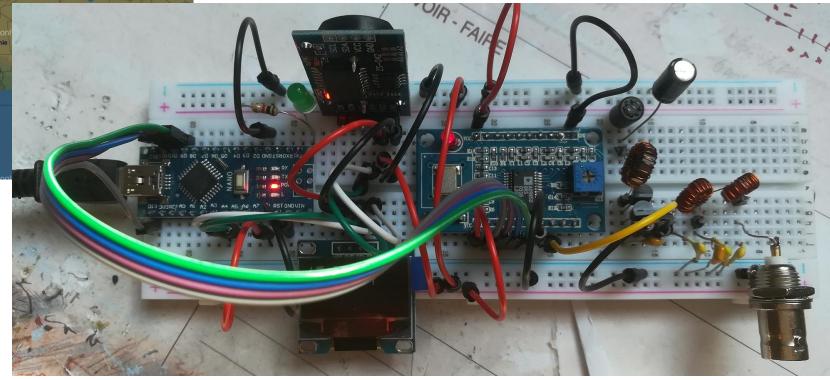

$WSPR_{\, \text{Synoptique}}$

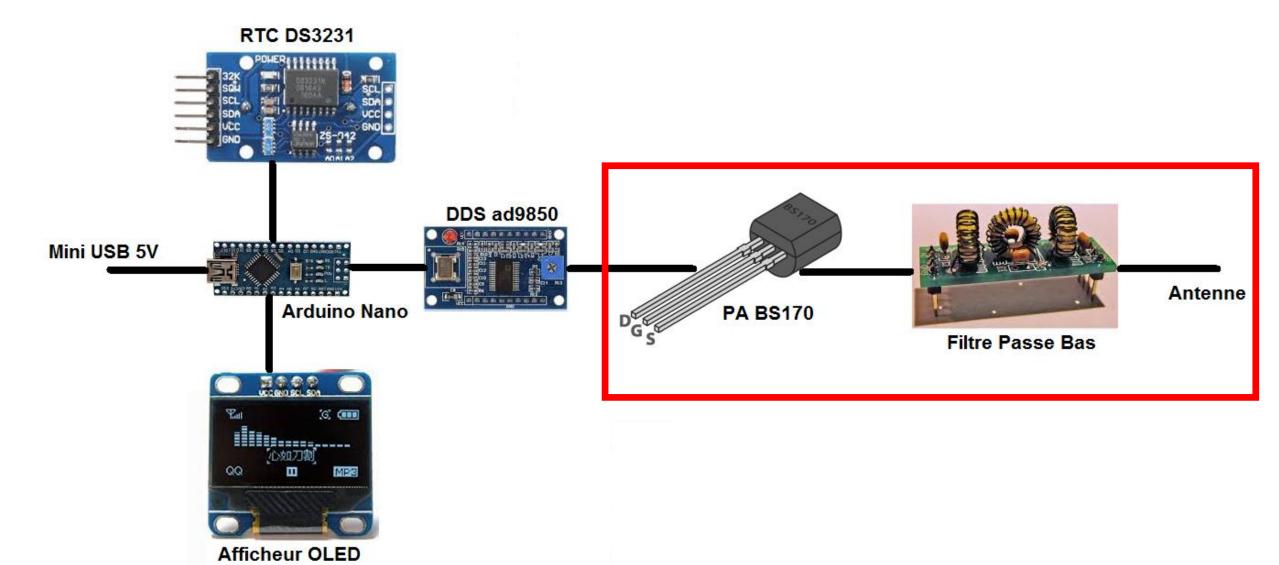



10/20/50/100 pcs BS170 mosfet n-ch 60V 500MA TO-92 fsc nouveau - affiche État : Neuf 10PCS Amount: Plus de 10 disponibles Quantité : 228 objets déjà vendus 0,99 GBP Environ 1,15 EUR Achat immédiat Ajouter au panier Ajouter à votre liste d'Affaires à suivre 228 objets déjà vendus Plus de 72 % vendus Livraison gratuite Livraison : GRATUIT Economique | Détails Cliquez ici pour en savoir plus sur la livraison internationale. Lieu où se trouve l'objet: 深圳, 廣東省, Chine Lieu de livraison : Monde entier Afficher les exclusions

Estimé entre le jeu. 25 avr. et le mer. 5 juin

Le vendeur envoie l'objet 1 jour après avoir reçu le paiement. ②

Délai de livraison :

Ou se procurer les tores ?

https://www.kitsandparts.com/store2.php

166	25 pieces T30-2 powdered iron toroid <u>Details</u>	5.00	1	15 g	15	5.00
167	100 pieces T30-2 powdered iron toroid <u>Details</u>	13.00		60 g		
168	500 pieces T30-2 powdered iron toroid <u>Details</u>	55.00		300 g		
169	1000 pieces T30-2 powdered iron toroid Details	100.00		600 g		
293	25 pieces FT23-43 ferrite toroid <u>Details</u>	5.00		5 g		
294	100 pieces FT23-43 ferrite toroid Details	15.00		16 g		
295	25 pieces FT37-43 ferrite toroid <u>Details</u>	6.00	1	23 g	23	6.00
296	100 pieces FT37-43 ferrite toroid Details	18.00		92 g		
297	500 pieces FT37-43 ferrite toroid Details	75.00		460 g		



- 1. 1 each 25 pieces T30-2 powdered iron toroid for \$5.00 each \$5.00 ea \$5.00
- 2. 1 each 25 pieces FT37-43 ferrite toroid for \$6.00 each \$6.00 ea \$6.00 ------SubTotal = \$11.00
- 3. Postage and Packaging to France, 5 ounces = \$16.25

TOTAL ORDER COST \$27.25

ordered Thu, 11 Apr 2019 04:24:55 -0400 Make checks payable to: NANCY GENTZOW kitsandparts mailing address: NANCY GENTZOW PO BOX 21 OZONA, FL 34660

Click on Payment Method. If using PAYPAL, please verify your shipping and email addresses


DISCOVER


NETWOOK

PayPal

fr.wikipedia.org

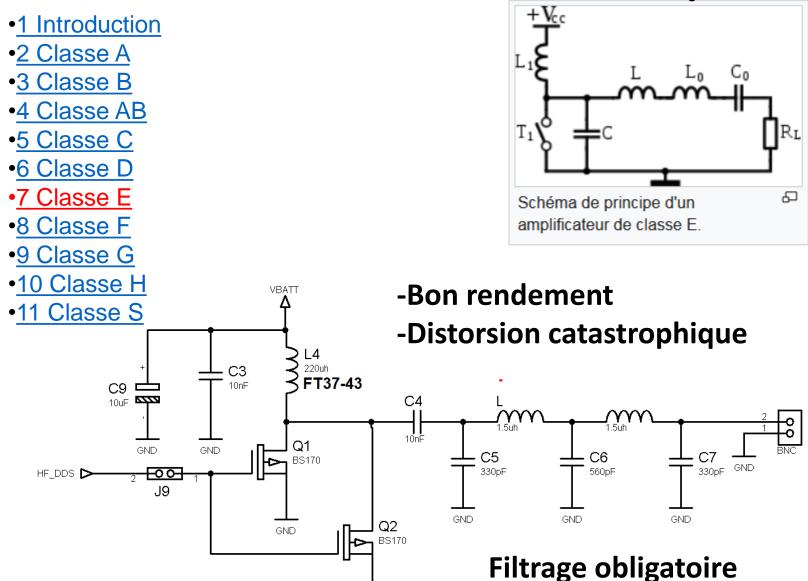Classes de fonctionnement d'un amplificateur




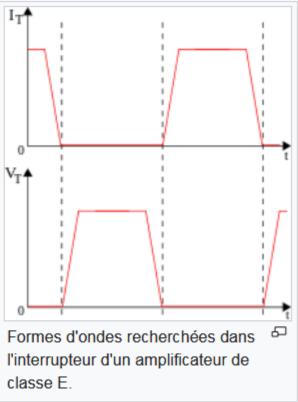





Etude du filtre passe bas du 5-ème ordre :

 http://tonnesoftware.com/svcdownload.html



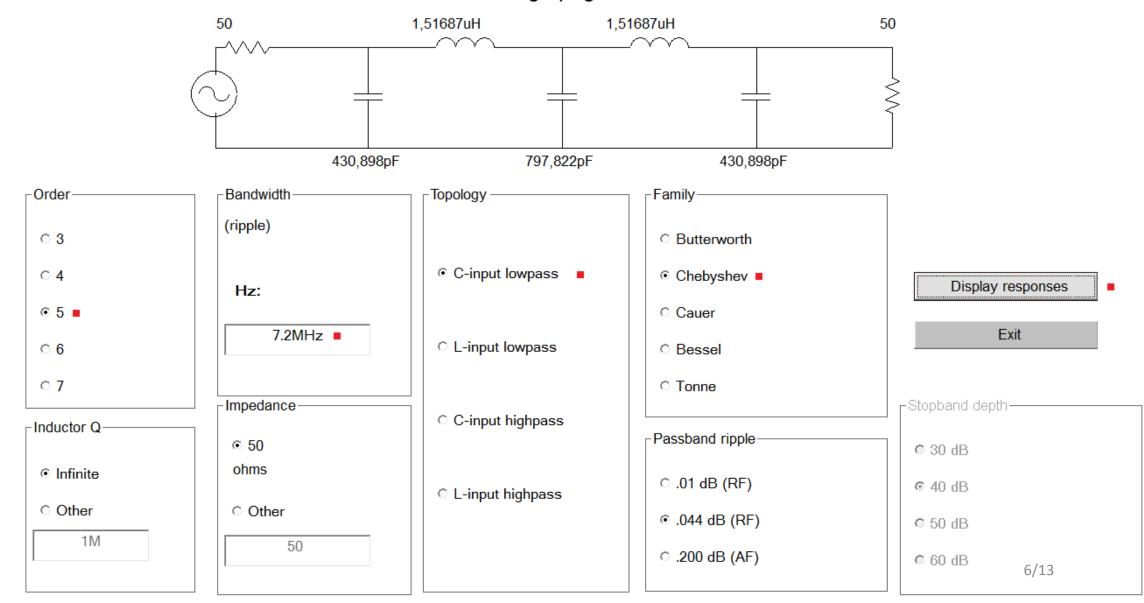


Dimensionnement des composants:

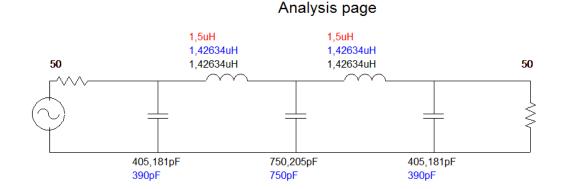

Transmission, dB: > Exact values 5% C values 5% L values

Reflection, dB: >
Exact values
5% C values
5% L values

Cursor on plot for data readout

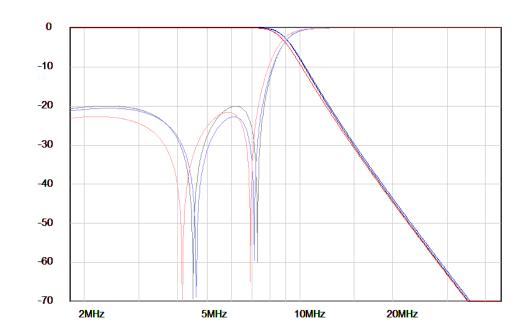

Rappel:


1 er ordre : -20 dB par décade

2 -ème ordre : -40 dB par décade


Etc..


1 er ordre : -6 dB par octave

5 -ème ordre : -30 dB par octave

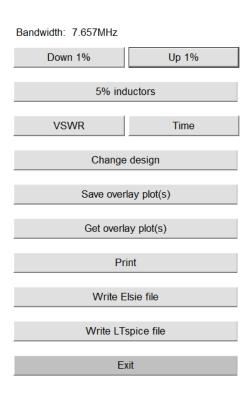


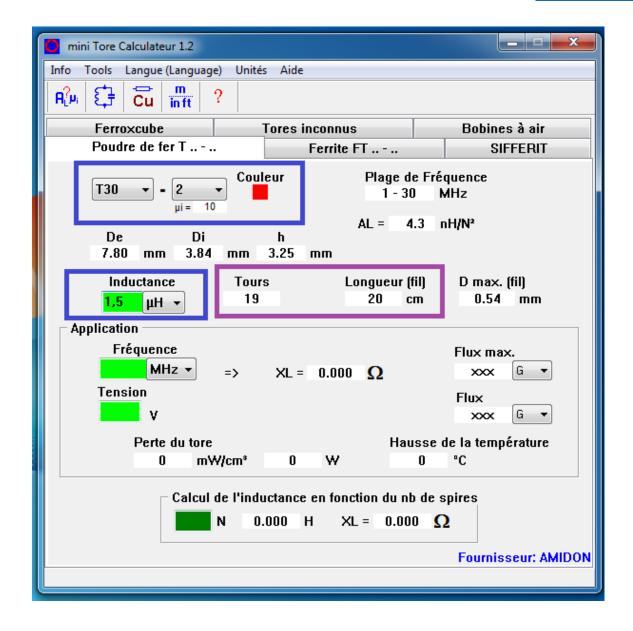
Réalisation des inductances Mini tore calculator



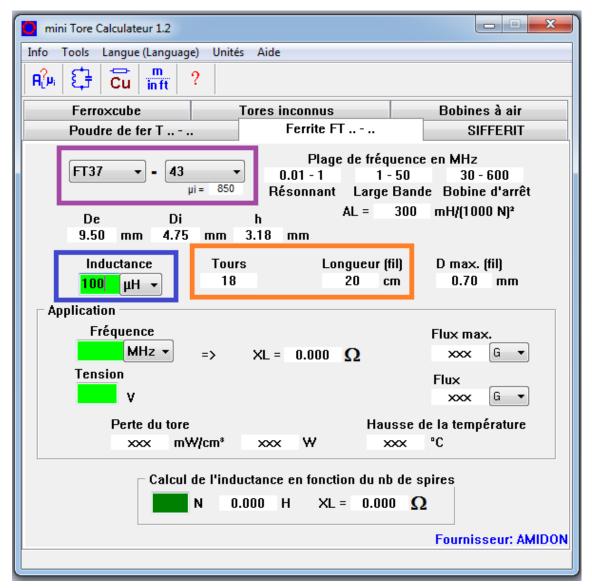


Analyse du filtre au VNA

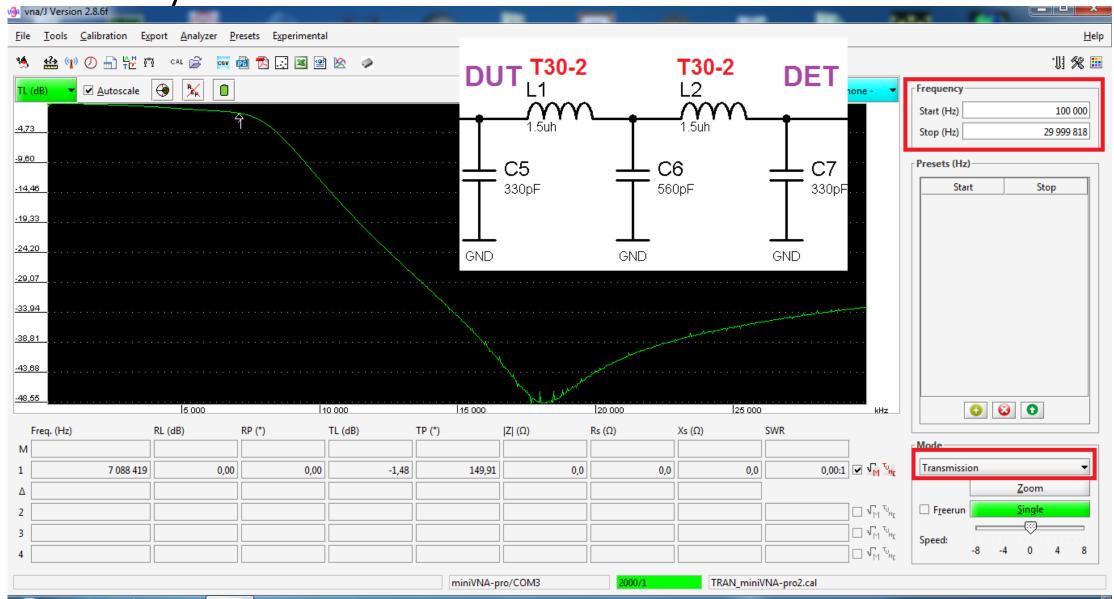

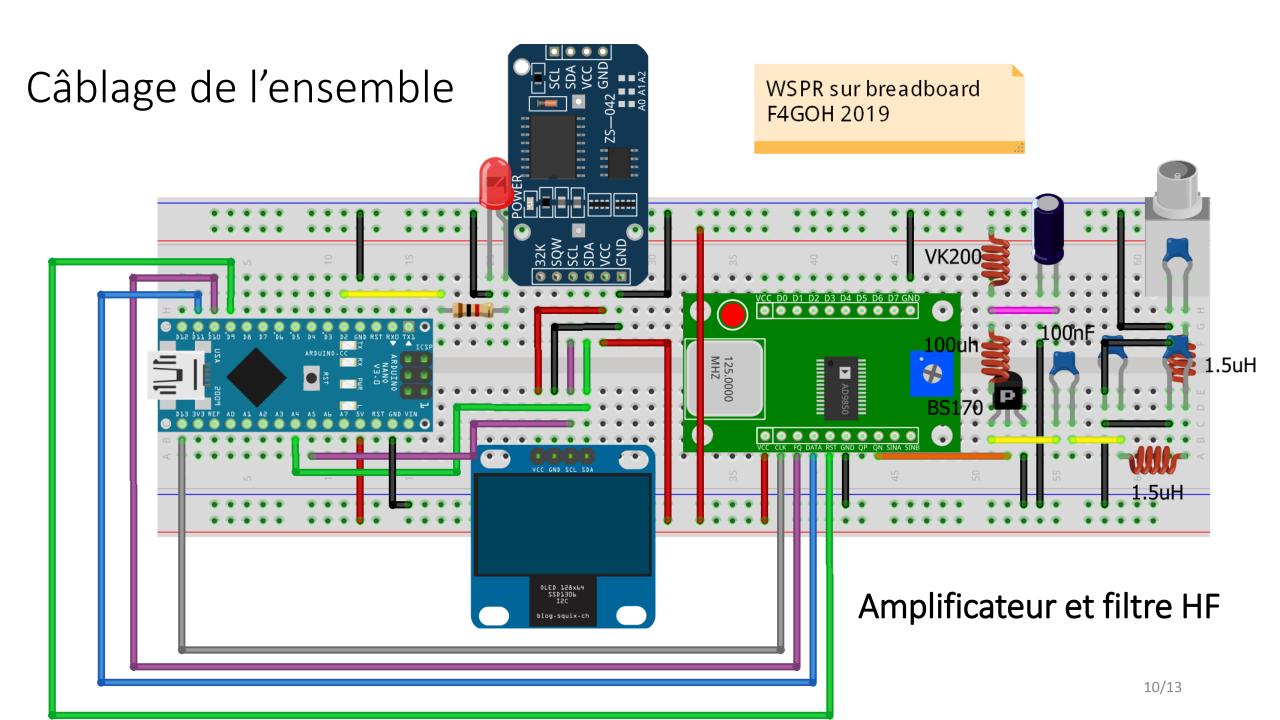

TITSOZ Groenland Gro

Essais sur 40m

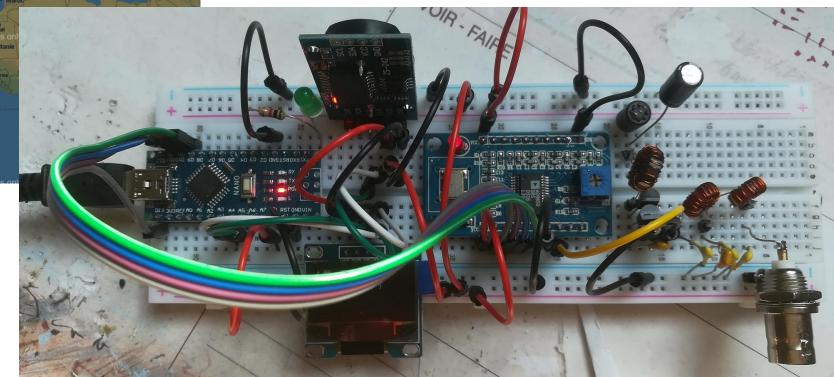

Dernière séance: Réalisation sur un circuit imprimé

