
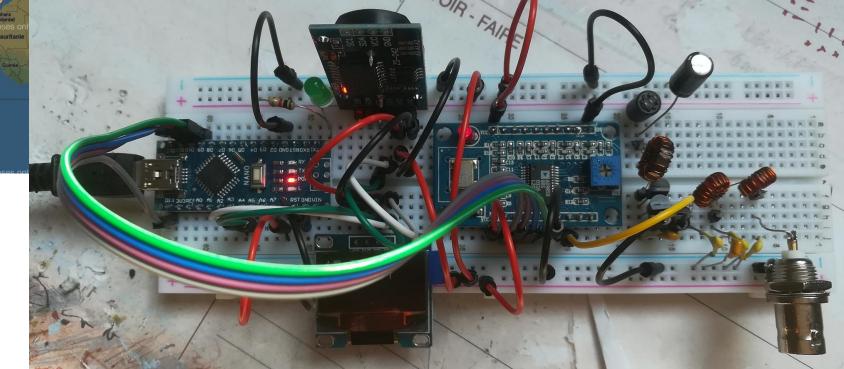
### WSPR whisper: Weak Signal Propagation Reporter



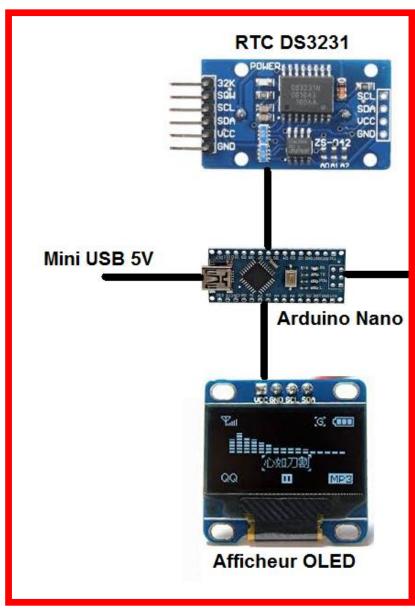
# Utilisation de l'Arduino Nano et de son IDE (integrated development environment) BUS I<sup>2</sup>C, OLED, RTC



### WSPR Synoptique




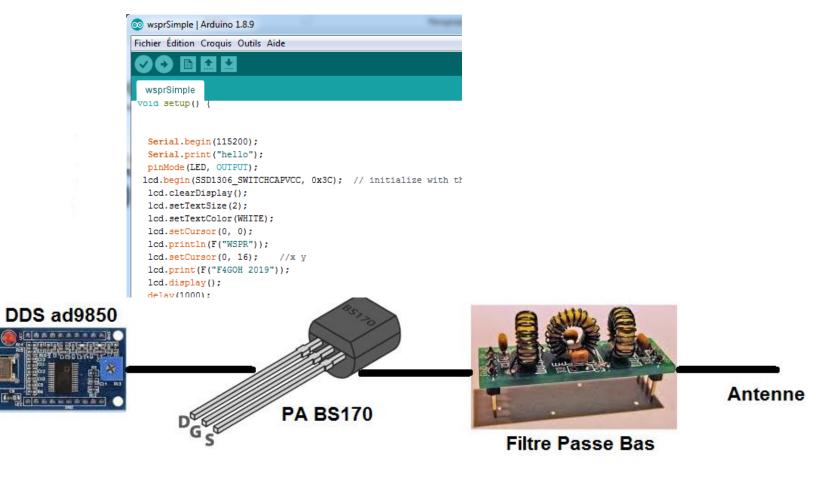

### WSPR La gamme des Arduinos


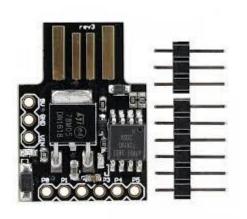
### WSPR Autres cartes utilisant le même IDE



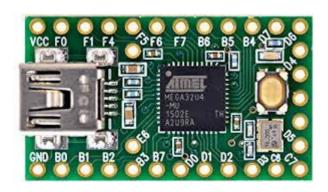
## Digispark, STM32 Nucleo, ESP8266, ESP32, TEENSY etc...











### Ebay



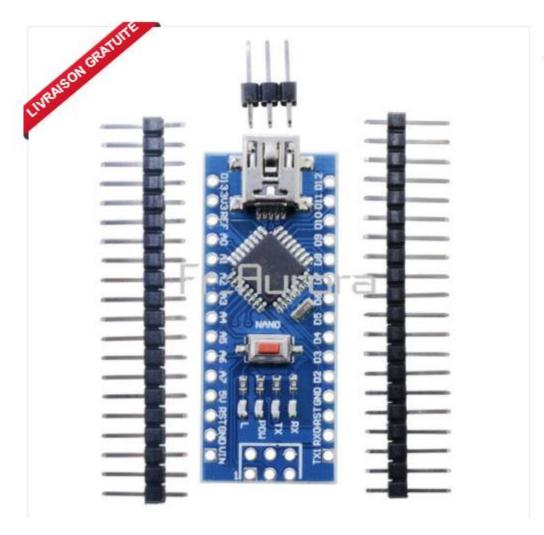

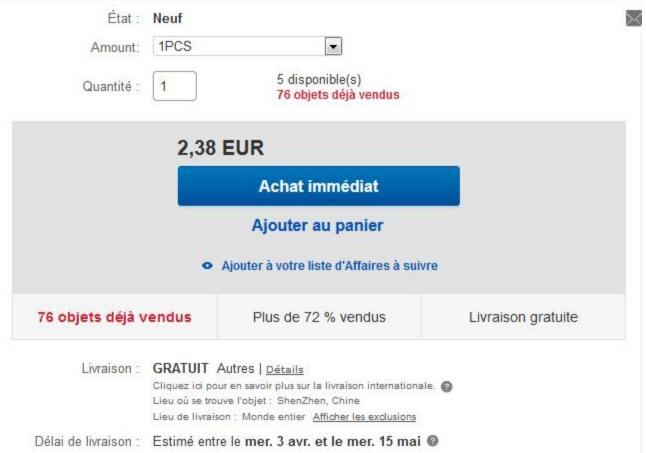
#### 1/2/5/10PCS Nano V3.0 16M 5V USB ATmega328 Micro-Controller CH340G





#### 0.96" I2C IIC Serial 128\*64 OLED LCD Screen LED Display Module for Arc État : Neuf • White Color: 3 disponible(s) Quantité : 53 objets déjà vendus 2,21 **EUR** Achat immédiat Ajouter au panier O Ajouter à votre liste d'Affaires à suivre Livraison gratuite 53 objets déjà vendus Plus de 84 % vendus Livraison : GRATUIT Autres | Détails Cliquez ici pour en savoir plus sur la livraison internationale.

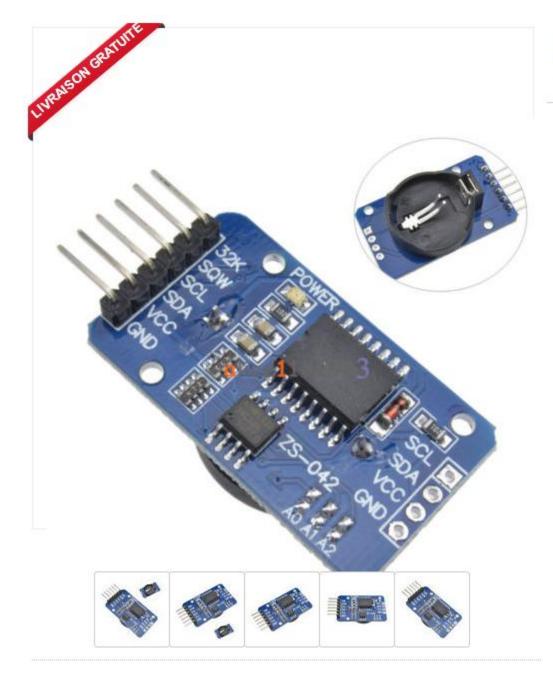Lieu où se trouve l'objet : Hong Kong, Hong Kong Lieu de livraison : Monde entier <u>Afficher les exclusions</u>



#### Arduino DS3231 ZS042 AT24C32 IIC Module Precision Horloge Temps Réc

Mémoire - afficher le titre d'origine

Soyez le premier à rédiger un avis.

État : Neuf

Quantité :

Plus de 10 disponibles 7 283 objets déjà vendus

1,28 USD

Environ 1,13 EUR

Achat immédiat

Ajouter au panier

· Ajouter à votre liste d'Affaires à suivre

Plus de 95 % vendus

Quantité disponible limitée

Livraison gratuite

Livraison: GRATUIT Economy International Shipping | Détails

Cliquez ici pour en savoir plus sur la livraison internationale.

Lieu où se trouve l'objet : ShenZhen, Chine

Lieu de livraison : Monde entier Afficher les exclusions

Délai de livraison : Estimé entre le jeu. 4 avr. et le mer. 15 mai

Le vendeur envoie l'objet 1 jour après avoir reçu le paiement.

Paiements: PayPal VISA VISA







Cartes de crédit traitées par PayPal

Afficher les informations de paiement


Retours : Retours refusés | Détails


### La breadboard (plaque à essais)

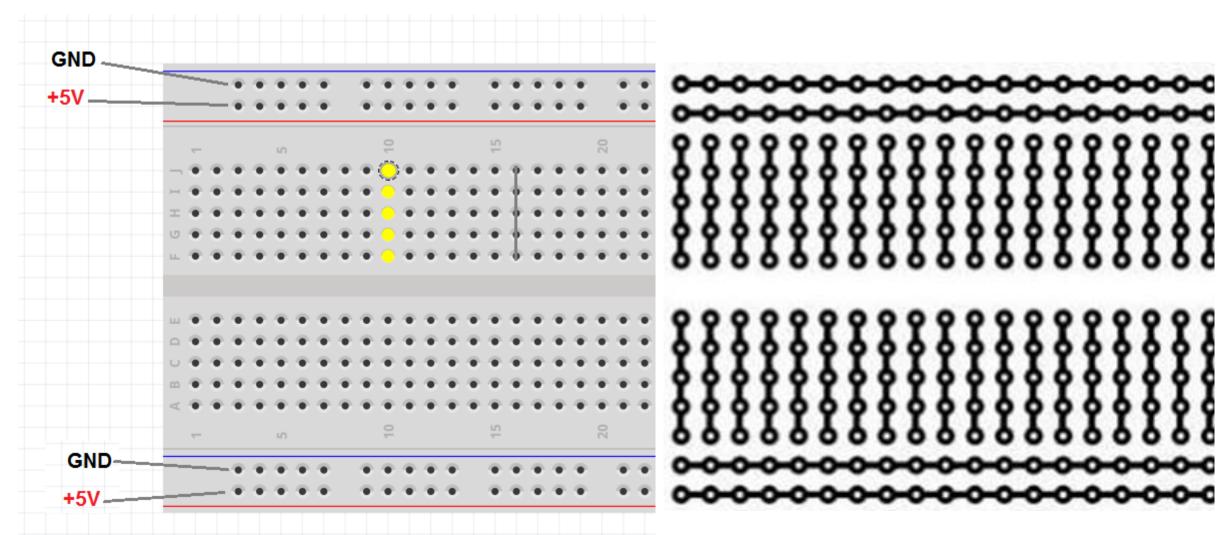


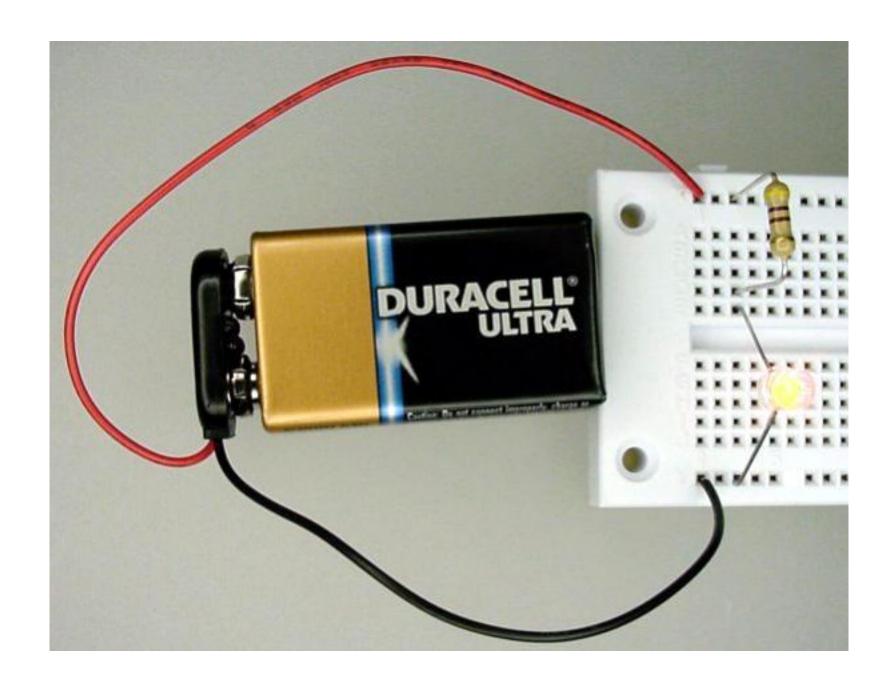

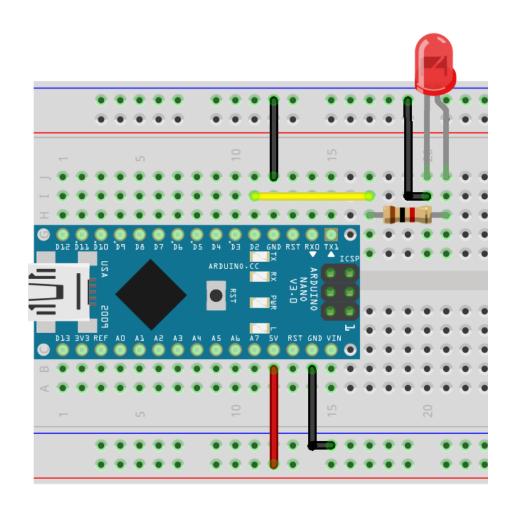
### Câbler la Led sur la broche 2 de l'Arduino nano



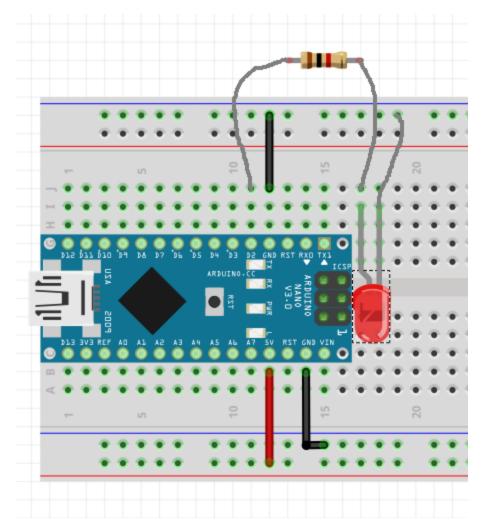


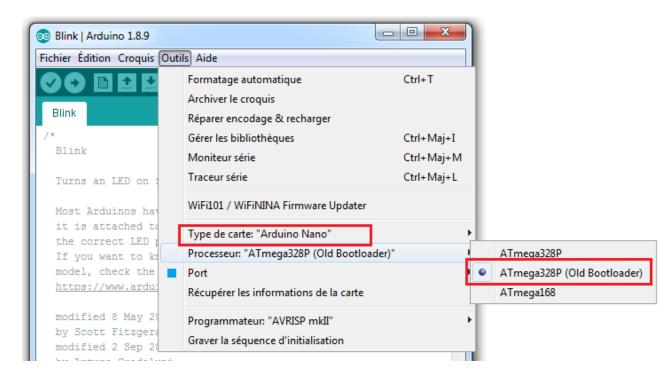

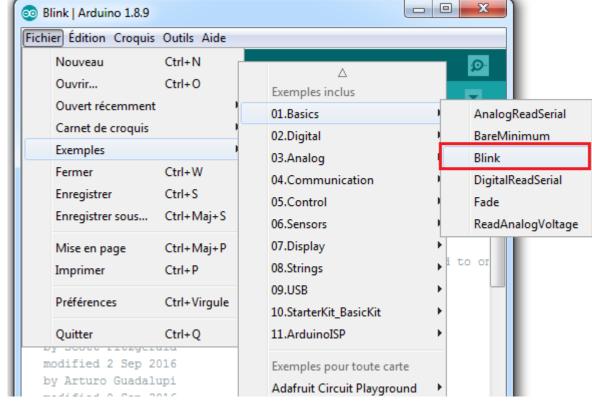- -Installer des Drivers CH340
- -Choisir Arduino nano
- Old bootloader
- Sélectionner le bon port COM
- Tester le programme Blink




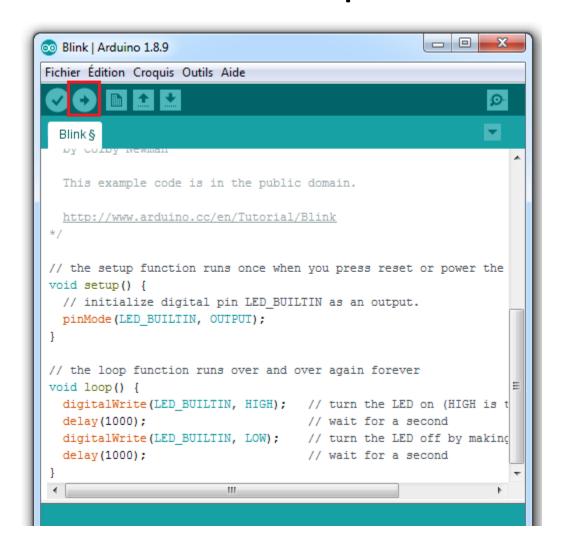- Après un 1<sup>er</sup> test de programmation, utiliser la broche 2 de l'arduino pour faire clignoter la LED



```
Blink | Arduino 1.8.9
Fichier Édition Croquis Outils Aide
  Blink §
   This example code is in the public domain.
   http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
 #define LED 2
 // the setup function runs once when you press reset or power the
 void setup() {
  // initialize digital pin LED BUILTIN as an output.
  pinMode(LED, OUTPUT);
 // the loop function runs over and over again forever
 void loop() {
  digitalWrite (LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage)
   delay(1000);
                                     // wait for a second
  digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the vol
   delay(1000);
                                     // wait for a second
 Compilation terminée
```


### Le Bus 12C

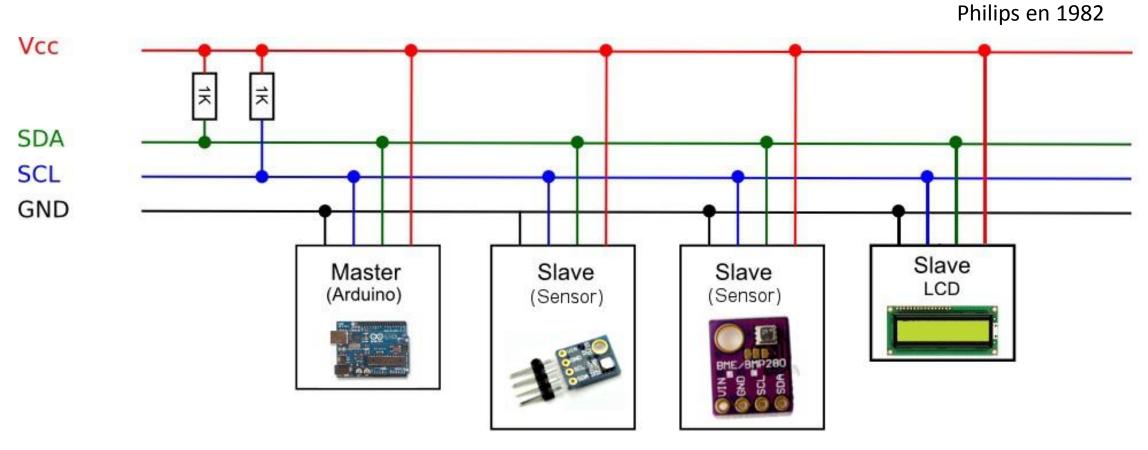

- 2 fils de connexion (SCL : horloge, SDA: donnée)
- 127 adresses ou esclave possibles
- Vitesse 100kb/s à 400kb/s (Arduino)
- Transmission synchrone

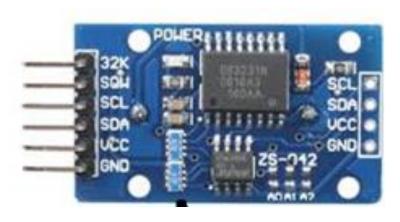
#### RTC ds3231 OSCILLATOR AND CAPACITOR ARRAY CONTROL LOGIC/ QUARE-WAVE BUFFER; INT/SQW CONTROL DIVIDER 1Hz Vcc -TEMPERATURE ALARM, STATUS, AND VBAT -POWER CONTROL SENSOR CONTROL REGISTERS GND -CLOCK AND CALENDAR REGISTERS SCL -I<sup>2</sup>C INTERFACE AND ADDRESS REGISTER DECODE USER BUFFER SDA < (7 BYTES) VOLTAGE REFERENCE; DEBOUNCE CIRCUIT: DS3231 PUSHBUTTON RESET

Dérive au bout de  $24H = \frac{PPM \times 24 \times 60 \times 60}{1000000}$ 




The DS3231 is a low-cost, extremely accurate I<sup>2</sup>C real-time clock (RTC) with an integrated temperature-compensated crystal oscillator (TCXO) and crystal.

Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C

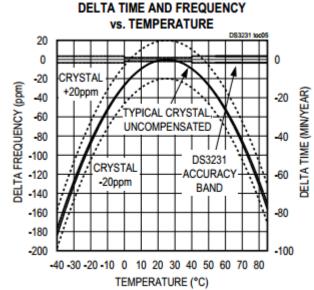

ADDRESS	BIT 7 MSB	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0 LSB	FUNCTION	RANGE
00h	0	10 Seconds			Seconds				Seconds	00–59
01h	0	10 Minutes			Minutes				Minutes	00–59
02h	0	12/24	AM/PM 20 Hour	10 Hour	Hour				Hours	1–12 + <del>AM</del> /PM 00–23
03h	0	0	0	0	0	Day			Day	1–7
04h	0	0	0 10 Date			Date				01–31
05h	Century	0	0	10 Month	Month				Month/ Century	01–12 + Century
06h	10 Year				Year				Year	00–99



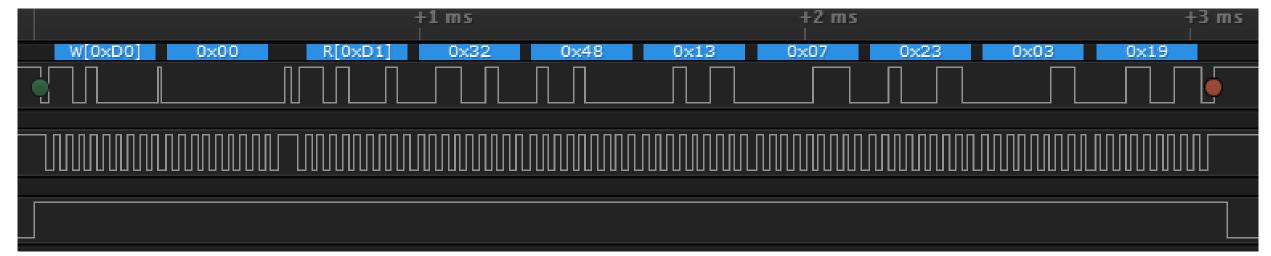


24MHz 8CH USB Logic Analyzer 24MHz 8 Channel Compatible to Saleae ARM FPGA M100


https://www.saleae.com/fr/downloads/

5,31 EUR

Provenance : Chine

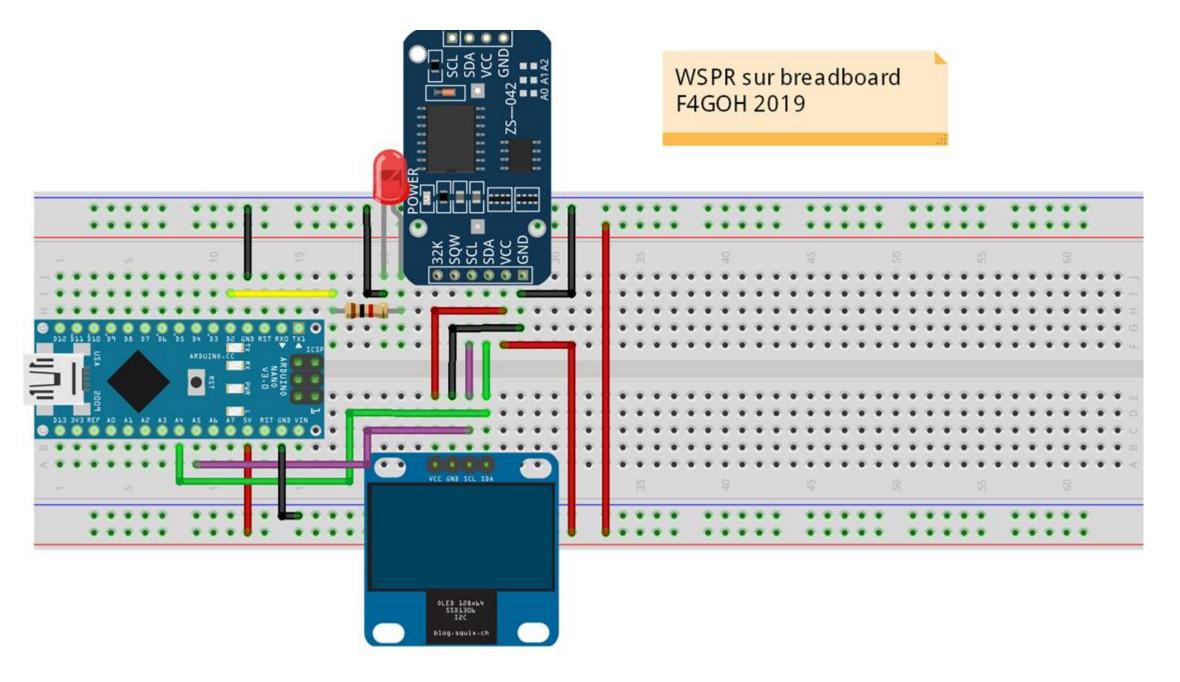

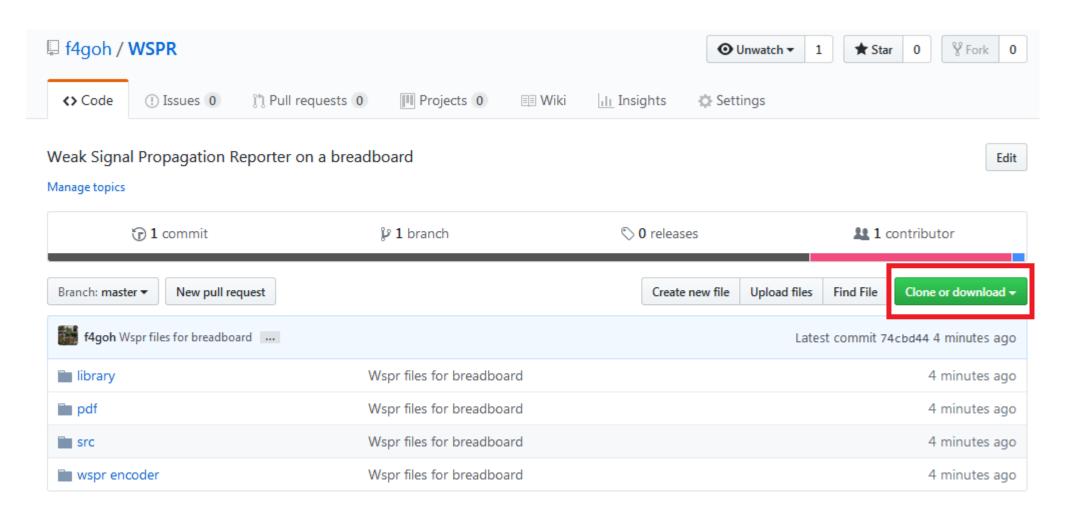- Allez sur <a href="https://github.com/f4goh/WSPR">https://github.com/f4goh/WSPR</a>
- Télécharger le fichier ZIP



- Copier les librairies dans le répertoire
- C:\Users\[nom du pc]\Documents\Arduino\libraries
- Programmer le fichier rtcOled
- Ouvrir le moniteur série, appuyer sur le touche « h » pour mettre à jour l'horloge suivant le format suivant : yy,m,d,h,m,s,

